

На основу текста задатка урадити задатак.

У ходнику се налазе три лустера која су повезана у струјно коло тако да први прекидач отвара и затвара струјно коло првог и другог лустера који су повезани један поред другог / редно, а други прекидач отвара и затвара струјно коло трећег лустера који се налази паралелно у односу на први и други лустер.

Нацртај шему струјног кола и на основу нацртане шеме практично саставити струјно коло на испитној плочи.

Демонстрирати и објаснити рад пред комисијом.

СРЕЋНО!