

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 2023.

ЗАДАТАК ЗА 8 РАЗРЕД – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

У струјном колу на слици еквивалентни отпор замењује два паралелно везана отпорника од по 100Ω .

Нацртај шему струјног кола са паралелном везом отпорника и користећи одговарајући материјал практично повежи струјно коло према шеми коју си нацртао/ла.

