

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

ЗАДАТАК ЗА 8 РАЗРЕД – ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

У струјном колу на слици еквивалентни отпор има вредност од 110Ω и замењује два паралелно везана отпорника, исте вредности електричних отпора.

Нацртај шему струјног кола са паралелном везом отпорника и, користећи одговарајући материјал, практично повежи струјно коло према шеми коју си нацртао/ла.

