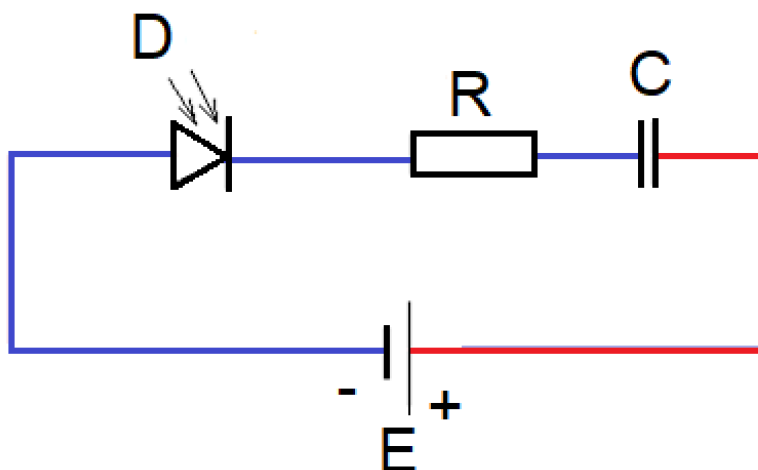


ШЕМА СТРУЈНОГ КОЛА



Рад струјног кола:

- Када се струја укључи, кондензатор се пуни и светлећа диода светли. Када се кондензатор напуни, светлећа диода ће се угасити.

(У овој вежби светлећа диода светли 5 секунди)

Изглед урађене вежбе

